 


# Memoria Sistemas Electrónicos de Telecomunicaciones

## Serial RX


Lo que hace es básicamente recibir datos en serie y transformarlos en un bus de 10 bits. Para esto utilizamos un contador de 10 para ir guardando cada uno de los bits, otro contador de 868 que en el primer bit que se detecte se iniciará en 434 en vez de en 0 para situarnos justo en mitad de el bit que es donde es mas estable. Para el detector de flancos usamos la siguiente estructura:




Una vez hemos guardado todos los datos pasamos a un registro para que la señal que mandemos solo cambie una vez.
 
## Coder

Vamos a crear una señal para sincronizar las llegadas de diferentes palabras para que empiecen sincronizadas con el contador de bit y duren lo mismo, porque sino depende de cuando llegue la palabra el primer bit durara menos que el resto.




 Para comprobar que esta bien lo que hacemos es retrasar la señal `out_reg` 1 ms y correlarla con la original, será como hacer una modulación, esto no es sintetizable por lo tanto apagaremos la herramienta de síntesis con "Synopsys Translate off".



 
## Modulador

Lo que hacemos es que cuando llegue la señal "shot" analicemos si lo que tenemos es un "0" o un "1" y en función de eso cambiar o mantener la fase de nuestro seno de 100 KHz, debemos hacerlo cuando el seno pase por 0 para que el cambio de fase se note.




## Esquema de conexiones

 

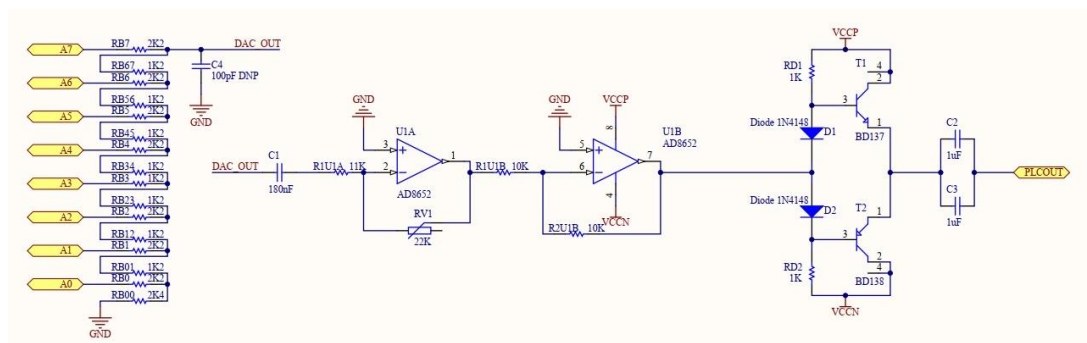
## Convertor A/D

Es un convertor flash de 8 bits que utiliza divisores de tensión, después de el convertor va una etapa de simetría complementaria para amplificar la señal




## Control ADC

 

El problema es que SCLK va a 100 MHz y nuestra señal de reloj es de 50 MHz, por lo tanto la tenemos que acelerar.

 Vamos a generar la señal SCLK a partir del CLOCK de 10 ns.




Ahora vamos a generar la señal "CS" tiene periodo de 1 us por lo tanto con nuestra frecuencia de reloj lo podemos conseguir con un contador de 4 y otro de 19, que el primero llega hasta 4 el de 19 se incrementa 1.

## Simulación



 
## Visualizacion en formato analogico para ver la rampa




Ahora tenemos que meter lo que hemos hecho de control y el ADC en el esquemático del transmisor. Metemos ADC\_Control en la FPGA y AD7476A en PLACA.

El siguiente paso es poner en FPGA el DCM para generar la señal de reloj a 100 MHz. De esta manera le llegaran a todos los bloques la señal de reloj de 50 MHz excepto a ADC\_CONTROL que le llegara la de 100 MHz.

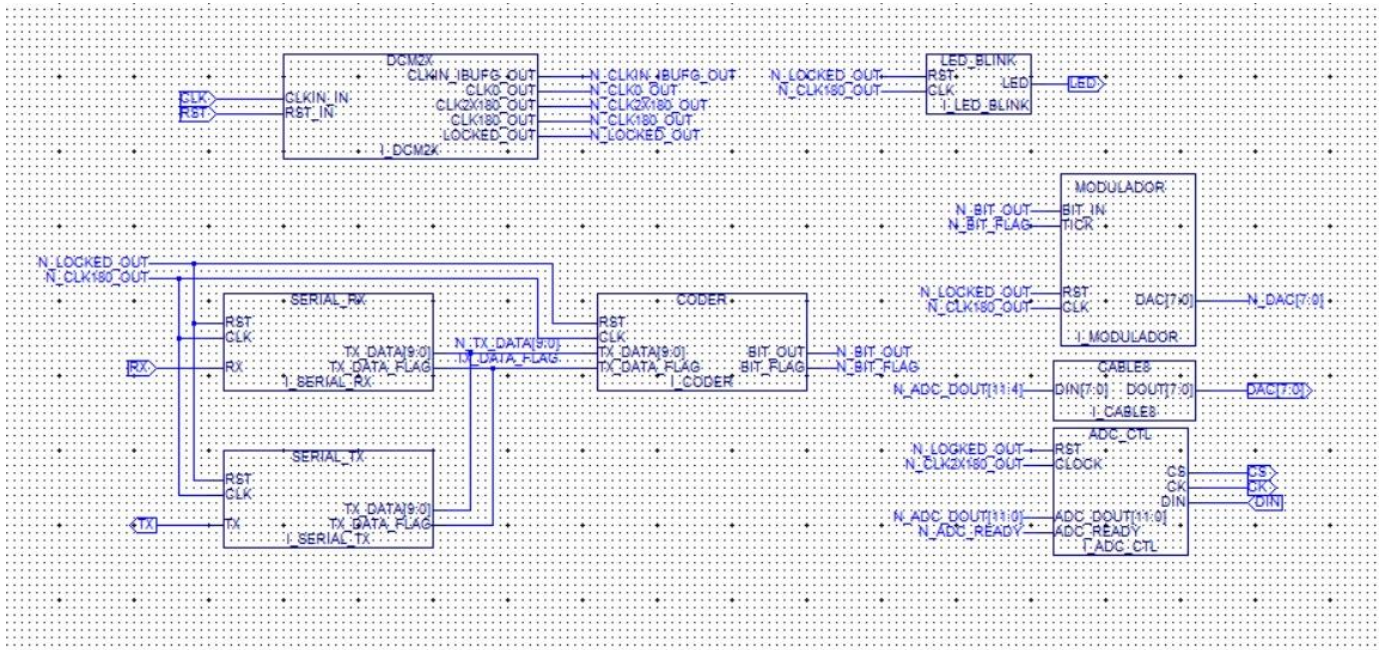Tambien sustituimos el reset por la señal LOCKED\_OUT para asegurar que las señales de reloj de DCM\_2X estan estables. Hay que tener cuidado ya que esta señal se activa en alto, por lo que tuvimos que cambiar la manera de funcionamiento del reset en nuestro sistema.



 Una vez acabado el código debemos soldar en la PCB las operaciones y la etapa en simetría complementaria






Para comprobar que funciona lo que hacemos es mandar una señal sinusoidal desde el generador de señales, digitalizarla en la FPGA, volver a convertirla a analogica y visualizarla en el osciloscopio para comprobar que las dos conversiones funcionan bien.



Capturas del osciloscopio a diferentes frecuencias

 
## RAM

los datos que llegan del ADC\_CTL se van guardando en la RAM que tiene el siguiente esquema:



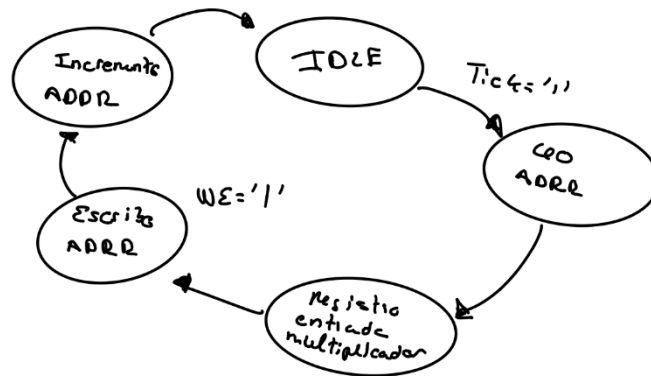
## Delay Line

Para controlar la línea de retraso en la salida MUL\_OUT tendremos la multiplicación de los datos multiplicados por si mismo pero retrasados 1 ms, para esto usamos la memoria RAM, ya que nos permite tener los datos retrasados a la vez que los actuales. Para hacer esto necesitaremos una sencilla máquina de estados:




Simulación de la señal MUL\_OUT:

 


Solo queda aplicarle el filtro, como nuestra señal es de 1 KHz y esta otra es de 200KHz con un filtro paso bajo sencillo de primer orden es suficiente.
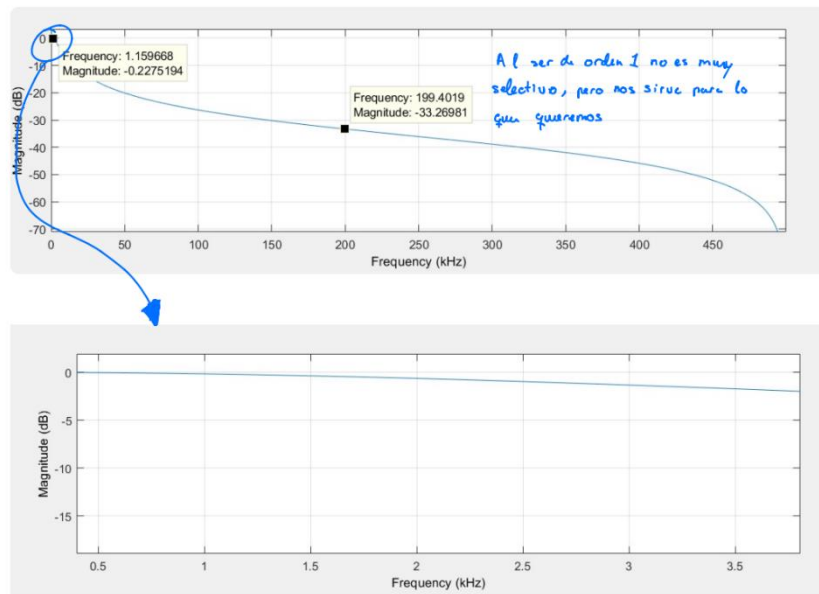
## Filtro Paso Bajo


Para diseñar el filtro hemos utilizado una herramienta de diseño de filtro de Matlab.




## Esquema

 


## Codificación

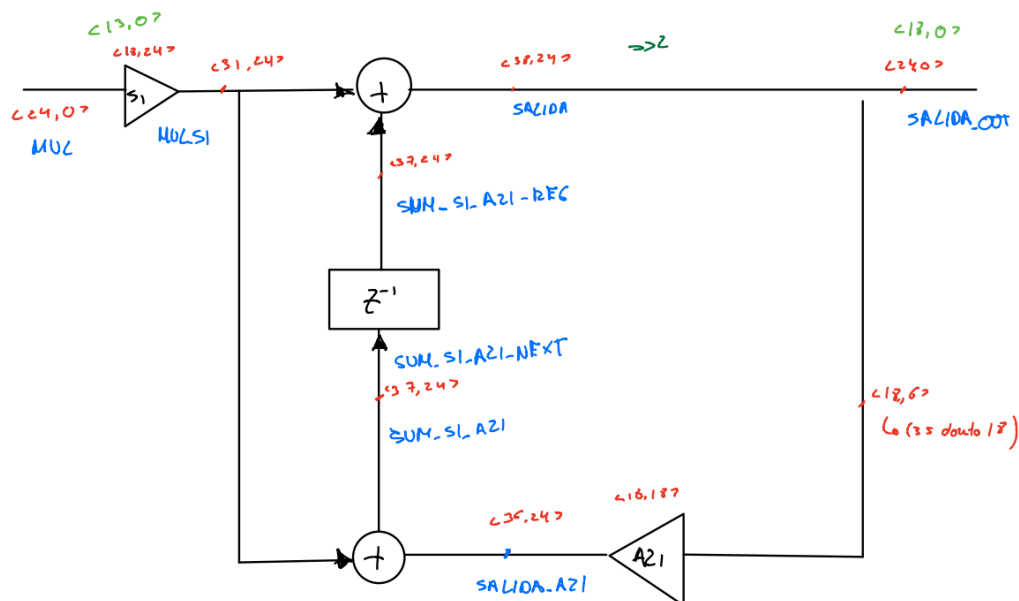
 
## Simulacion del filtro con reales y codificado en VHDL



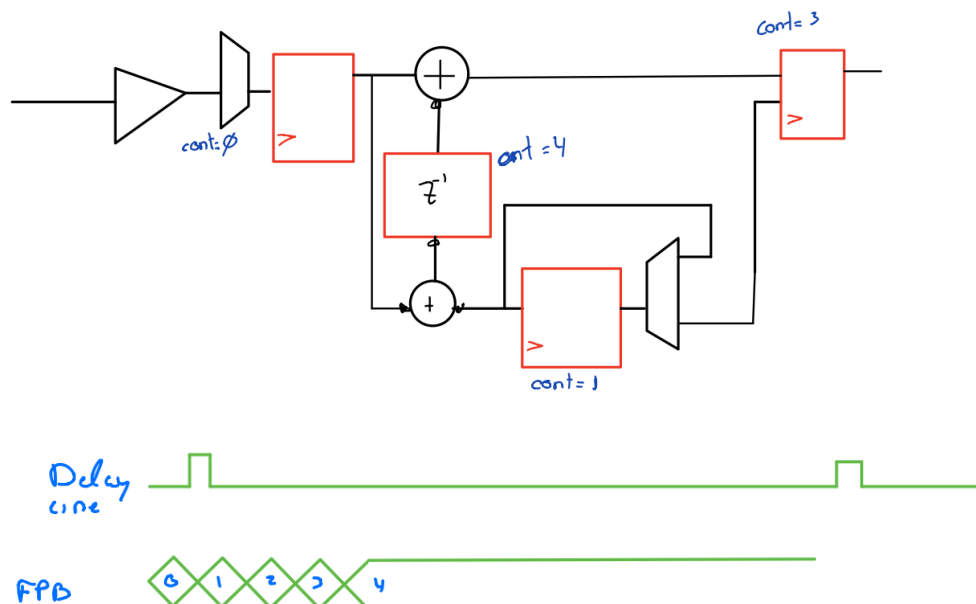El problema de este filtro que al sintetizar y hacer place and route no cumplía con los tiempos, para solucionarlo lo que hicimos fue segmentar el filtro utilizando biestables en ciertos lugares:




De esta manera hacemos un contador que cuente hasta 4 y cada biestable se activara según esta en el dibujo. De esta manera cumplimos con los tiempos.



 
## Decisor


Con la salida del filtro paso bajo seleccionamos un umbral y en función de si la señal esta por encima o por debajo decidimos un "0" o un "1".



 
Para evitar que haya errores cogemos la señal decidida y la pasamos por 5 biestables para hacer una votación.



## Votación

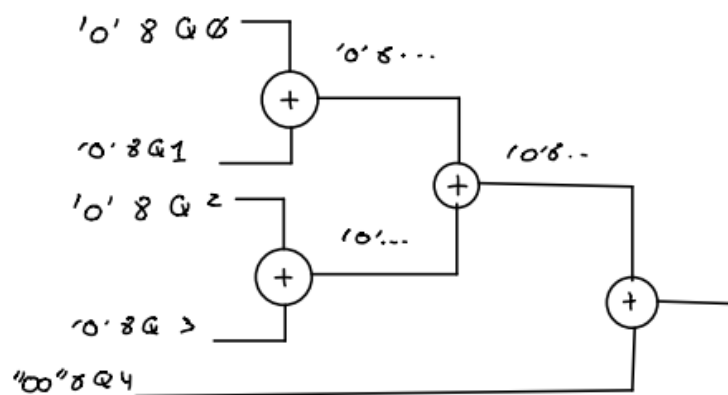

 Una vez tengamos la señal votada y sin errores lo que tenemos que hacer es muestrear, muestreamos con un periodo de 1 ms, pero si detectamos un flanco de subida o de bajada volveremos a sincronizar para evitar errores.



Para hacer el muestreador he hecho que solo se active cuando se están enviando datos, y que cuando este en la línea de reposo no haga nada




Luego enviamos la salida del filtro al serial\_TX que lo que hace es un proceso inverso a Serial\_RX y ya tendríamos los datos.
 
## Problemas

Tuvimos un problema que fue que los datos nos salían al revés, y tuvimos que darle la vuelta con el siguiente algoritmo:



Esta es la señal que deberíamos ver los datos son 0110101111, pero en lugar de esta teníamos:




Esto es lo que no llega que es lo mismo pero al revés, no era tan sencillo como darle a vuelta porque se perderían los bits de Start y Stop. Se nos ocurrió el siguiente algoritmo:

1. Guardamos en un `std_logic_vector` los datos que nos llegan, en nuestro caso sería : **0101101111**
2. Le damos la vuelta: **1111011010**
3. No dimos que los unos que hay al principio son los mismo que debería haber al final en caso de que estuviera bien, por lo tanto lo que hacemos es detectar los "1" que ha delante del bit Start y lo ponemos al final.




Otro problema que tuvimos que al hacer la síntesis no nos dimos cuenta de que utilizamos una señal del bloque `Serial_RX` en el decisor, que físicamente no están conectados, por lo tanto la simulación la hacía bien pero en la síntesis fallaba, la solución fue simplemente volver a generar esta señal que nos interesaba en el decisor en vez de usar la del `Serial_Rx`.

Esquema final del trabajo

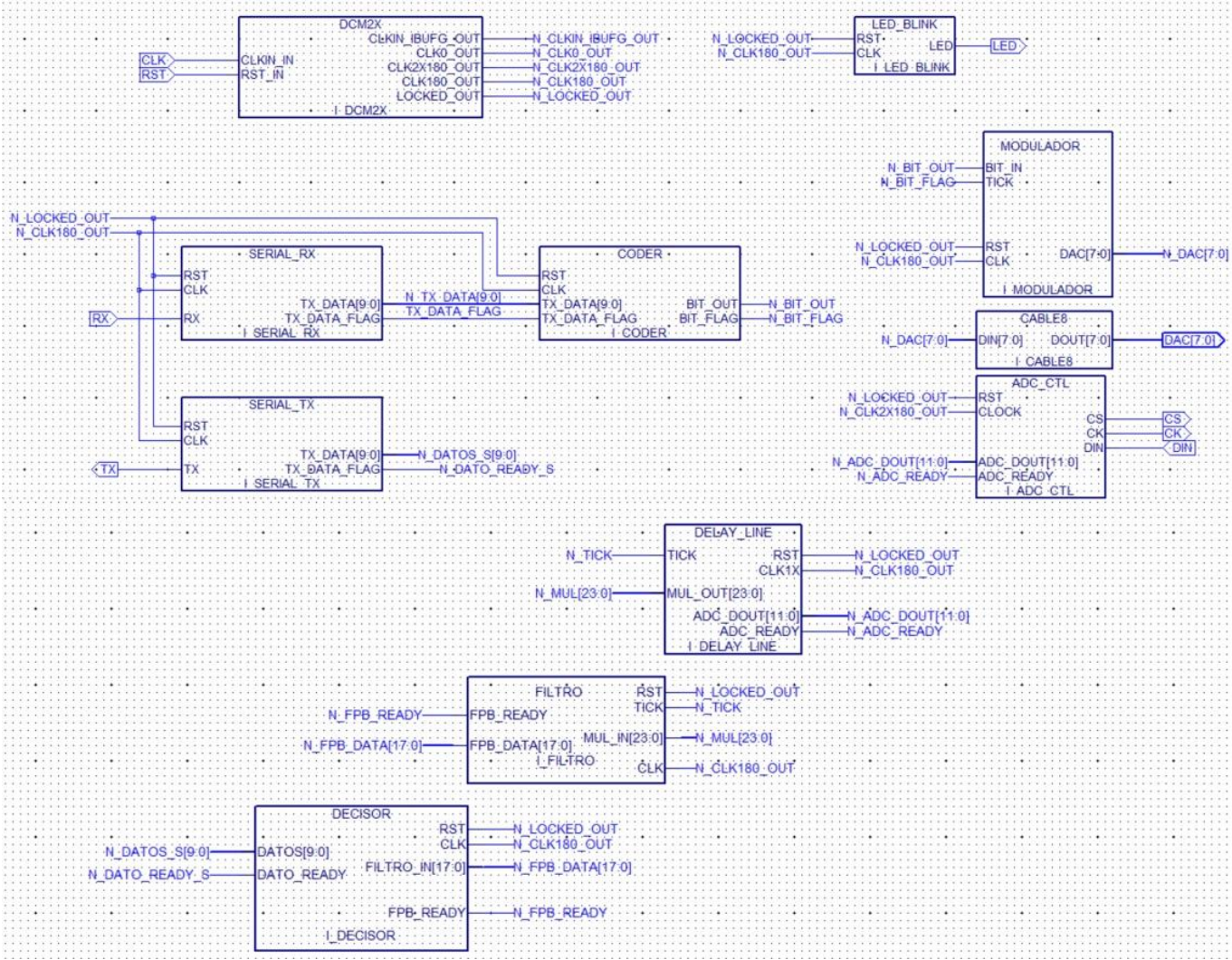

Simulación final

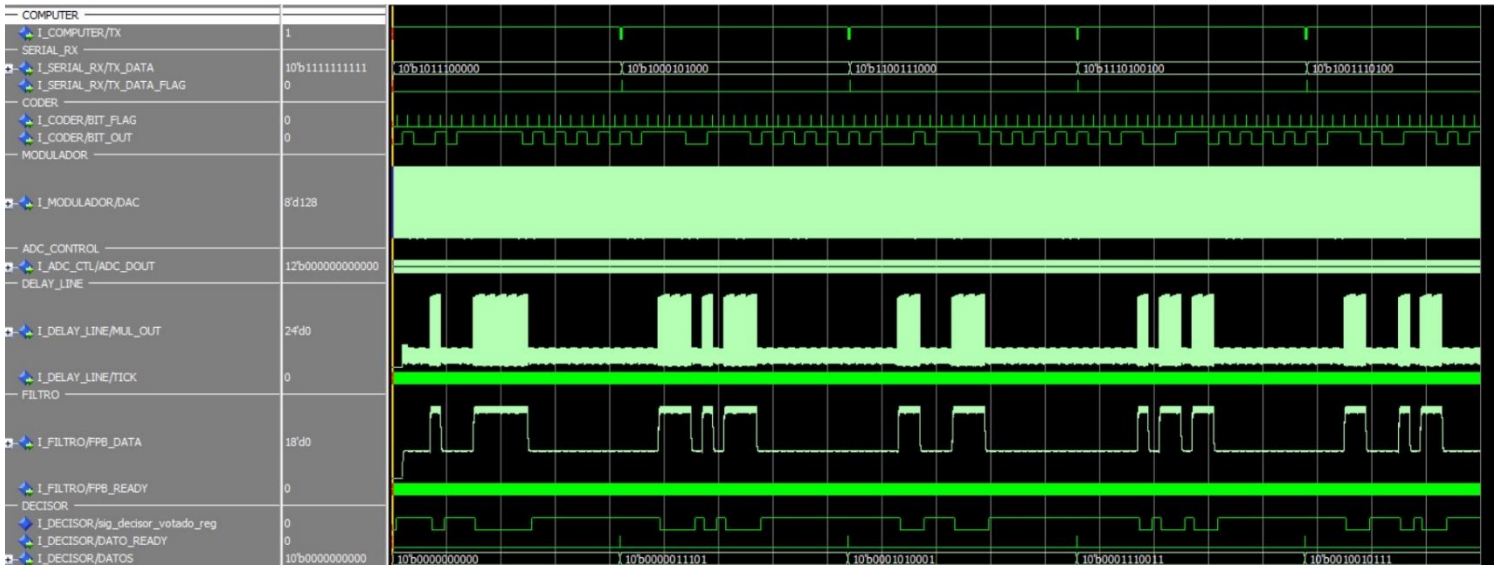

Reports

Design Summary:  
Number of errors: 0  
Number of warnings: 4  
Logic Utilization:  
Number of Slice Flip Flops: 406 out of 9,312 4%  
Number of 4 input LUTs: 502 out of 9,312 5%  
Logic Distribution:  
Number of occupied Slices: 400 out of 4,656 8%  
Number of Slices containing only related logic: 400 out of 400 100%  
Number of Slices containing unrelated logic: 0 out of 400 0%  
\*See NOTES below for an explanation of the effects of unrelated logic.  
Total Number of 4 input LUTs: 637 out of 9,312 6%  
Number used as logic: 502  
Number used as a route-thru: 135

The Slice Logic Distribution report is not meaningful if the design is over-mapped for a non-slice resource or if Placement fails.

Number of bonded IOBs: 16 out of 232 6%  
Number of RAMB16s: 1 out of 20 5%  
Number of BUFGMUXs: 3 out of 24 12%  
Number of DCMs: 1 out of 4 25%  
Number of MULT18X18SIOS: 4 out of 20 20%

Constraint	Check	Worst Case Slack	Best Case Achievable	Timing Errors	Timing Score
Autotimespec constraint for clock net N_C LK180_OUT	SETUP HOLD	N/A 0.921ns	17.872ns	N/A 0	0
Autotimespec constraint for clock net N_C LK2X180_OUT	SETUP HOLD	N/A 0.967ns	5.054ns	N/A 0	0